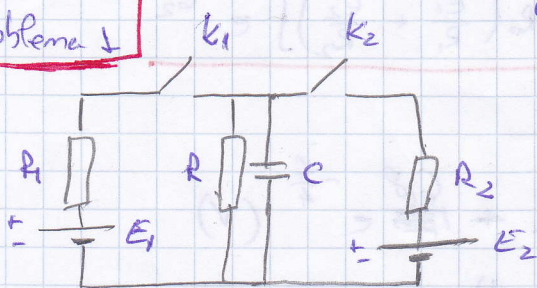


E.Δ. (Tema 1)

Problema 1



$$E_1 = 10V, E_2 = 20V$$

$$t_1 = 10\mu s, t_2 = 20\mu s, t_3 = 30\mu s$$

$$R_1 = 10k\Omega, R = 20k\Omega, R_2 = 10k\Omega$$


$$C = 1\mu F$$

$$t = 0, k_1 \downarrow \quad t = t_2, k_1 \uparrow$$

$$t = t_1, k_2 \downarrow \quad t = t_3, k_2 \uparrow$$

1) $t \in [0, t_1)$ $k_1 \downarrow, k_2 \uparrow$

Circuit echivalent

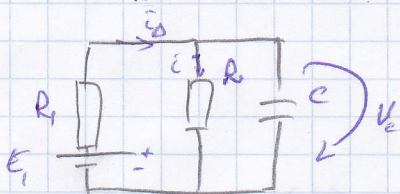

$$\begin{aligned} i_C &= i + C \frac{du_C}{dt} \\ E_1 - R_1 i_C &= R i_C \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} i_C = \frac{1}{R} u_C \\ E_1 = u_C + \frac{R_1}{R} u_C + R C \frac{du_C}{dt} \end{cases}$$

$$R i_C = u_C$$

$$\Rightarrow \frac{du_C}{dt} + u_C \frac{1}{R_1 C} \left(1 + \frac{R_1}{R}\right) = E_1 \frac{1}{R_1 C}$$

$$u_C(0) = 0$$

$$u_C(\infty) = E_1 \frac{R}{R+R_1}$$

$$\tau_1 = (R \parallel R_1) C$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u_C(t) = E_1 \frac{R}{R+R_1} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}}\right] \\ i(t) = \frac{E_1}{R+R_1} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}}\right] \end{cases}$$

$$\begin{cases} \tau_1 = \frac{R R_1}{R+R_1} C \approx 6,66\mu s \\ u_C(t) \approx 6,66 \left(1 - e^{-\frac{t}{6,66}}\right) (V) \\ i(t) \approx 0,33 \left(1 - e^{-\frac{t}{6,66}}\right) (mA) \end{cases}$$


$$u_C(t_1) = 6,66 (1 - 0,22) \approx 5,2V$$

$$i(t) = 0,33 (1 - 0,22) \approx 0,257mA$$

$$t_{cr} = 2,3 \tau_1 = 15,318\mu s$$

2) $t \in [t_1, t_2)$ $k_1, k_2 \downarrow$

Circuit echivalent:

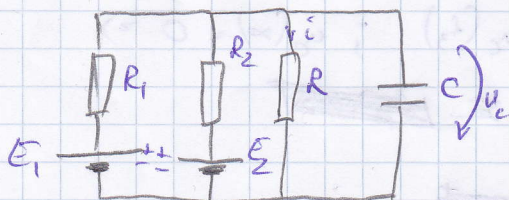

$$i_C = \frac{1}{R} u_C$$

$$R_0 = R_1 \parallel R_2 \parallel R$$

Aplicăm Teorema lui Millman

$$\text{obținem: } (u_C(0) = u_C(t_1)); u_C(\infty) = R_0 \left(\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}\right)$$

$$u_c(t) = \frac{E_1}{R_1} R_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right) + \frac{E_2}{R_2} R_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right) + u_c(t_1) \cdot e^{-\frac{t}{\tau_2}} \quad (2)$$


$$\Rightarrow u_c(t) = R_0 \left(\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} \right) + \left(u_c(t_1) - R_0 \left(\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} \right) \right) \cdot e^{-\frac{t}{\tau_2}}$$

$$\begin{cases} \tau_2 = R_0 C = 4 \mu s \\ u_c(t) = 12 + \left(\frac{52}{175} - 12 \right) e^{-\frac{t}{4}} = 12 + \frac{6,8}{175} e^{-\frac{t}{4}} \quad (V) \\ i(t) = \frac{1}{R} u_c(t) = 0,6 - \frac{0,039}{0,34} e^{-\frac{t}{4}} \quad (mA) \end{cases}$$

$$\begin{cases} t_{cr} = 2,3 \tau_2 = 9,2 \mu s \\ u_c(t_2) = 11,95 \text{ (V)} \\ i(t_2) \approx 0,6 \text{ (mA)} \end{cases}$$

3) $t \in [t_2, t_3)$ $k_2 \downarrow$

Circuit equivalent:

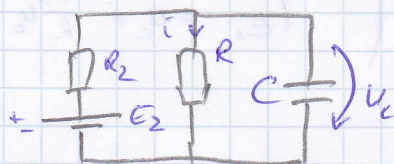

$$i = \frac{1}{R} u_c$$


$$u_c(t_2) = u_c(0) = u_c(t_2) = 11,95 \text{ V}$$

$$u_c(\infty) = \frac{E_2 R}{R + R_2} = 13,33 \text{ V}$$

$$\begin{cases} \tau_3 = \frac{R_2 R}{R_2 + R} \cdot C = 8,66 \mu s \\ u_c(t) = \frac{E_2 R}{R + R_2} + \left(u_c(t_2) - \frac{E_2 R}{R + R_2} \right) e^{-\frac{t}{\tau_3}} = 13,33 - 1,38 \cdot e^{-\frac{t}{8,66}} \quad (V) \\ i(t) = 0,66 - 0,065 \cdot e^{-\frac{t}{8,66}} \quad (mA) \end{cases}$$

$$\begin{cases} t_{cs} = 2,3 \cdot \tau_3 = 15,318 \mu s \\ u_c(t_3) = 13,32 \text{ V} \\ i(t_3) = 0,66 \text{ mA} \end{cases}$$

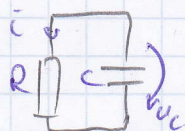4) $t \in [t_3, \infty)$. Circuit equivalent:



$$i = \frac{1}{R} u_c$$


$$\tau_4 = RC = 20 \mu s$$

$$t_{cr} = 2,3 \tau_4 = 46 \mu s$$



$$u_c(0) = u_c(t_3) ; u_c(\infty) = 0$$

$$\Rightarrow u_c(t) = u_c(t_3) e^{-\frac{t}{\tau_4}}$$


$$i(t) = \frac{1}{R} u_c(t)$$

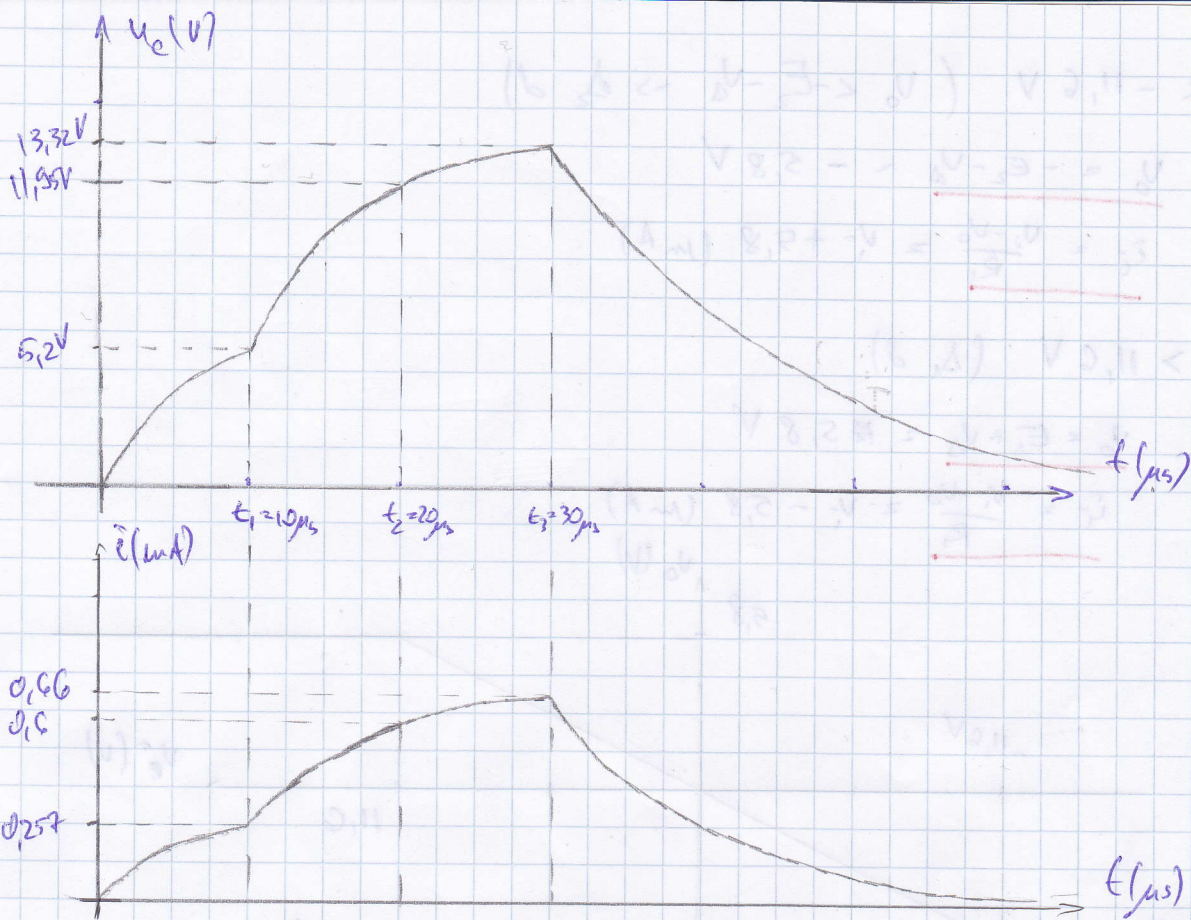

Problema 2

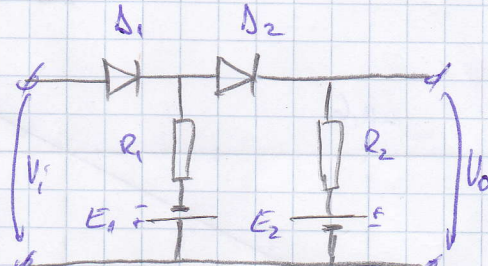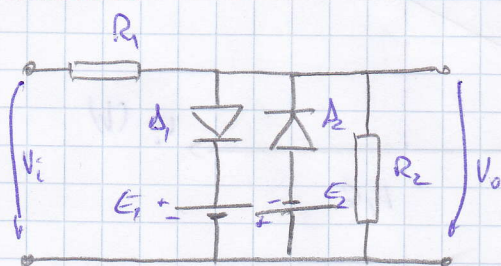

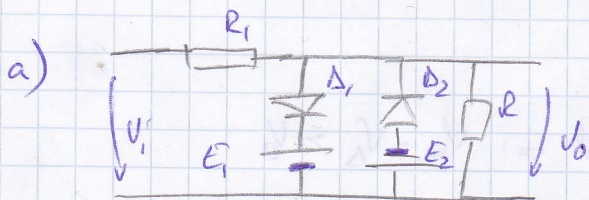
a) $V_D = 0.8V$, $R_1 = R_2 = 1k\Omega$, $E_1 = E_2 = 5V$



$$\begin{aligned} D_1 \text{ on} &\Leftrightarrow V_o - V_D \geq E_1 \\ D_2 \text{ on} &\Leftrightarrow V_o + V_D \leq -E_2 \end{aligned} \Rightarrow R_2 [-E_2 - V_D, E_1 + V_D] \text{ ambele diode} \rightarrow \text{scate}$$

1) $V_o \in [-E_2 - V_D, E_1 + V_D]$

2) $V_i \in [-11.6; 11.6]$

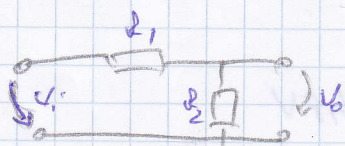

$$\begin{cases} V_o = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_i \\ i_i = \frac{V_o}{R_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_o = 0.5 V_i \\ i_i = 0.5 V_i \end{cases}$$

$$2) V_0 < -11,6 \text{ V} \quad (V_0 < -E_2 - V_D \rightarrow \Delta_2 \text{ d})$$



$$V_0 = -E_2 - V_D = -5,8 \text{ V}$$

$$\underline{\underline{i_i = \frac{V_i - V_0}{R_1} = V_i + 5,8 \text{ (mA)}}}$$

$$3) V_i > 11,6 \text{ V} \quad (\Delta_1 \text{ d})$$

$$V_0 = E_1 + V_D = 5,8 \text{ V}$$
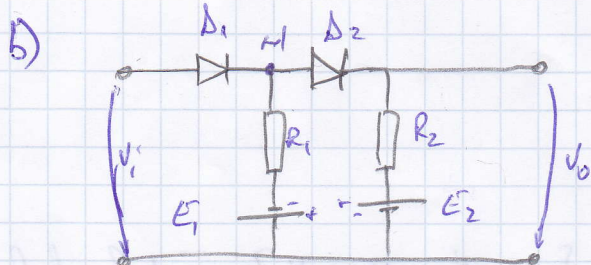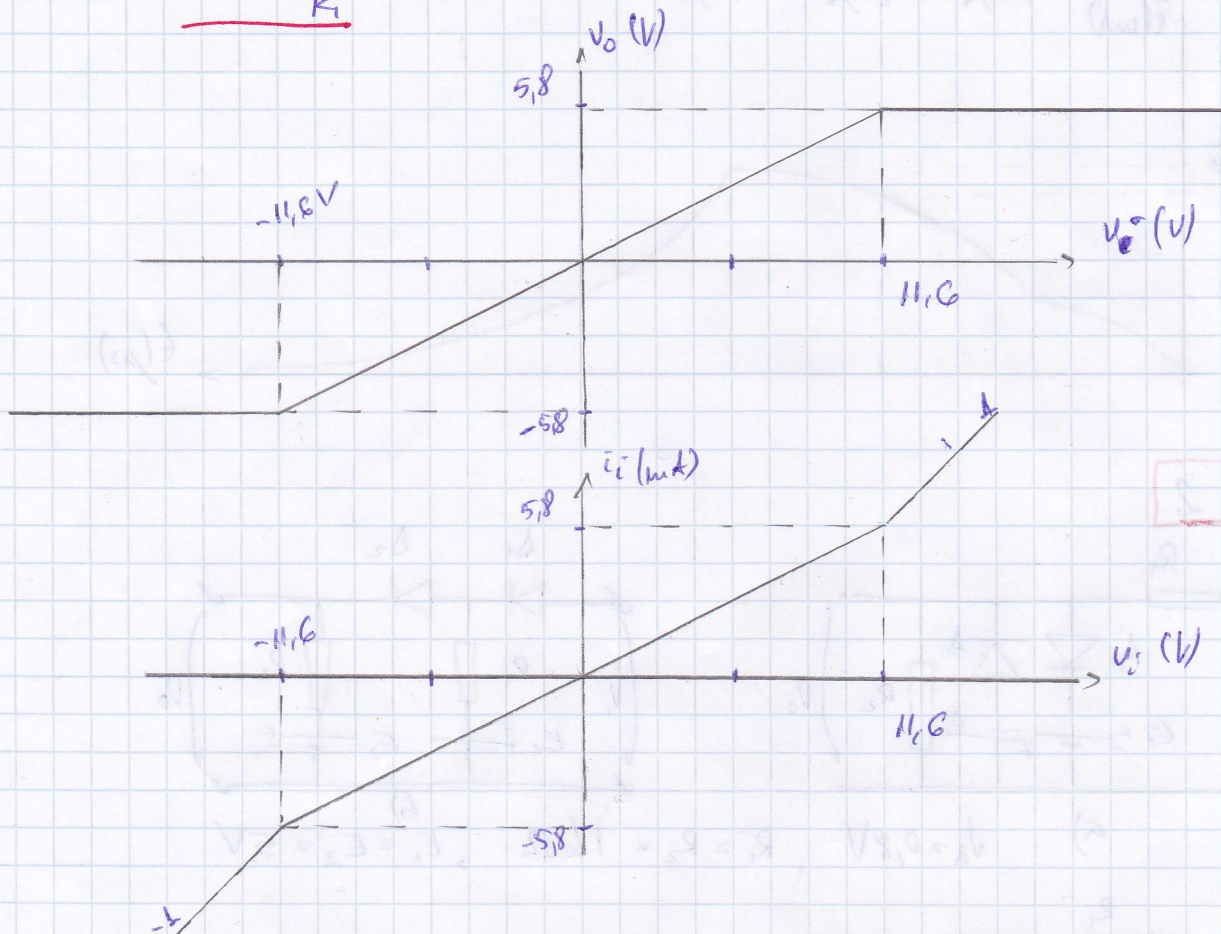
$$\underline{\underline{i_i = \frac{V_i - V_0}{R_1} = V_i - 5,8 \text{ (mA)}}}$$



$$\Delta_2 \text{ d} \Leftrightarrow V_M - V_D \geq V_0$$

$$\Delta_1 \text{ d} \Leftrightarrow V_i - V_D \geq V_M$$

$$1) \Delta_1, \Delta_2 \text{ bP}$$

$$V_0 = E_2 = 5 \text{ V}$$

$$\underline{\underline{i_i = 0 \text{ mA}}}$$

$$V_M = -5 \text{ V} \Rightarrow V_i \leq -4,8 \text{ V}$$

2) Δ_1 d, Δ_2 bP

$$V_0 = 5V$$

$$\bar{e} = \frac{V_i + E_1 - V_0}{R_1} = V_i + 4,8 \text{ (mA)}$$


$$V_i - V_0 \leq V_{M1} = 5,8V \Rightarrow V_i \leq 6,6V$$

$$V_{M1} = V_0 + V_a = 5,8V$$



3) Δ_1, Δ_2 d

$$V_0 = V_i - 2V_a = V_i - 1,6$$

$$\bar{e} = \frac{V_i + E_1 - V_0}{R_1} + \frac{V_0 - E_2}{R_2} = \frac{V_i + 4,8}{1} + \frac{V_i - 1,6 + 5}{1} = 2V_i - 1,8 \text{ (mA)}$$

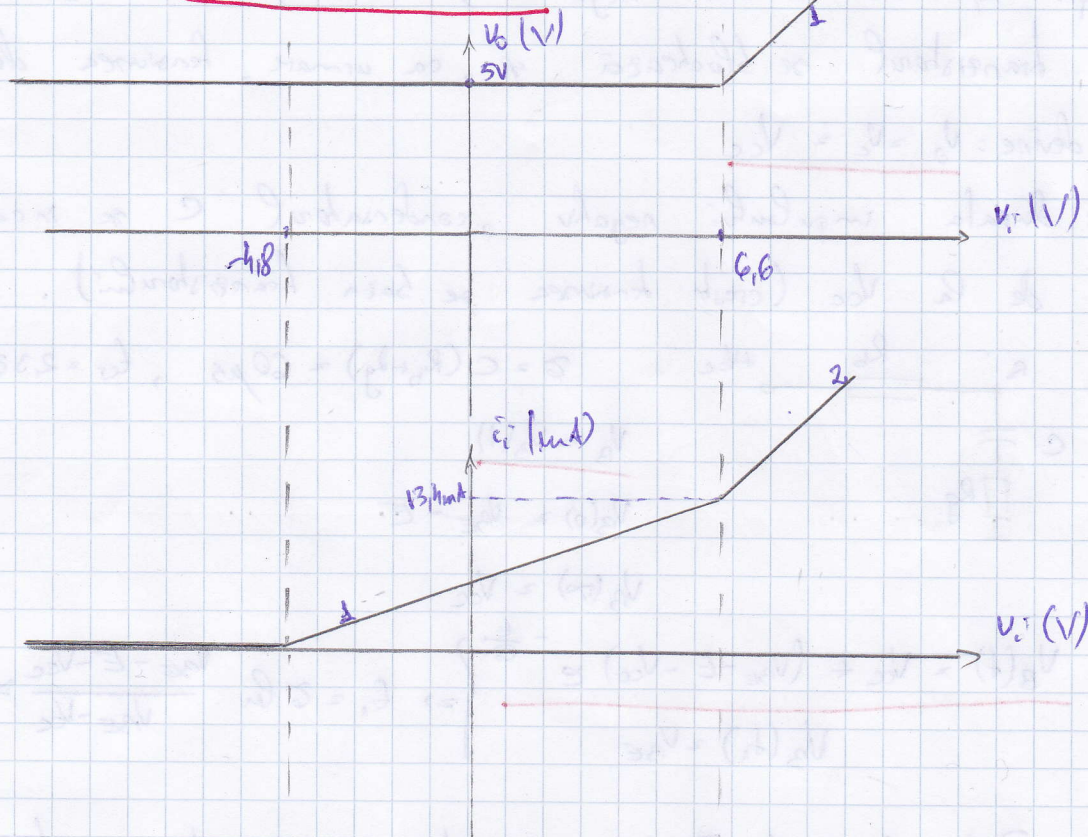

Problema 3

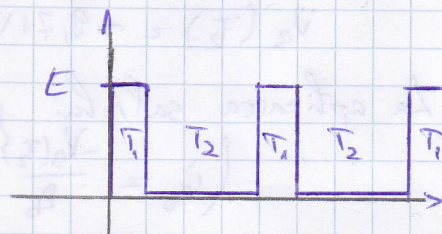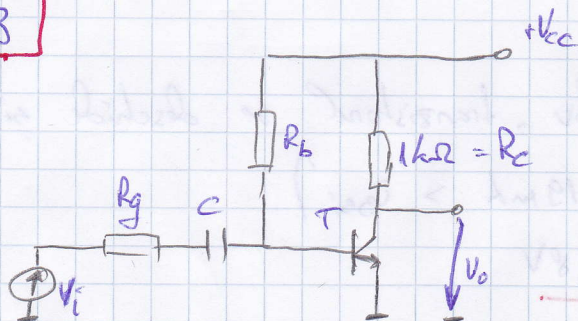

$$V_{cc} = 15V, T_2 = 4T_1 = 10\mu s$$

$$V_{BE} = 0,8V, \beta_0 = 100; R_b = 50k\Omega, R_g = 10k\Omega, C = 1\mu F, E = 15V.$$

1) $t < T_1$

Într-un regim staționar, tensiunea pe condensator e constantă, dar

$$i_B = \frac{V_{CC} - V_B}{R_b} > 0 \Rightarrow T \text{ deschis} \Rightarrow \underline{V_B = V_{BE} = 0,8V} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow i_B = 0,284 \text{ mA}$$

Condiția de saturație:


$$i_{Bsi} = \frac{1}{\beta_0} \cdot \frac{V_{CC}}{R_c} = 0,15 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow T \rightarrow \text{SAT} \Rightarrow \underline{V_C = 0V}$$

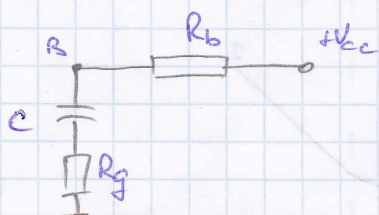2) După aplicarea saltului negativ, tensiunea pe bază devine negativă, tranzistorul se blochează și, ca urmare, tensiunea de ieșire

devine: $\underline{V_O = V_C = V_{CC}}$

Pe durata impulsului negativ, condensatorul C se încarcă de la V_{CC} (crește tensiunea pe bază tranzistorului).



$$\tau = C(R_b + R_g) = 60 \mu s, \quad t_{cr} = 2,3\tau = 138 \mu s$$

$$\underline{V_B = V_B(t)}$$

$$V_B(0) = V_{BE} - E$$

$$V_B(\infty) = V_{CC}$$

$$\underline{V_B(t) = V_{CC} + (V_{BE} - E - V_{CC}) e^{-\frac{t}{\tau}}}$$

$$V_B(t_1) = V_{BE}$$

$$\Rightarrow t_1 = \tau \ln \frac{V_{BE} - E - V_{CC}}{V_{BE} - V_{CC}} = 43,25 \mu s$$

Pentru că $t_1 > T_2 \Rightarrow$ nu există evenimente pe tranzistor

$$V_B(T_2) = -9,71V$$


3) La aplicarea saltului pozitiv, tranzistorul se deschide și se va satura

$$\left(i_{B0} = \frac{-V_B(T_2)}{R_b} = 0,19 \text{ mA} > i_{Bsi} \right)$$


$$\underline{V_B = V_{BE} = 0,8V}$$

$$\underline{V_C = 0V}$$

Procesul se repetă începând cu următorul front negativ.

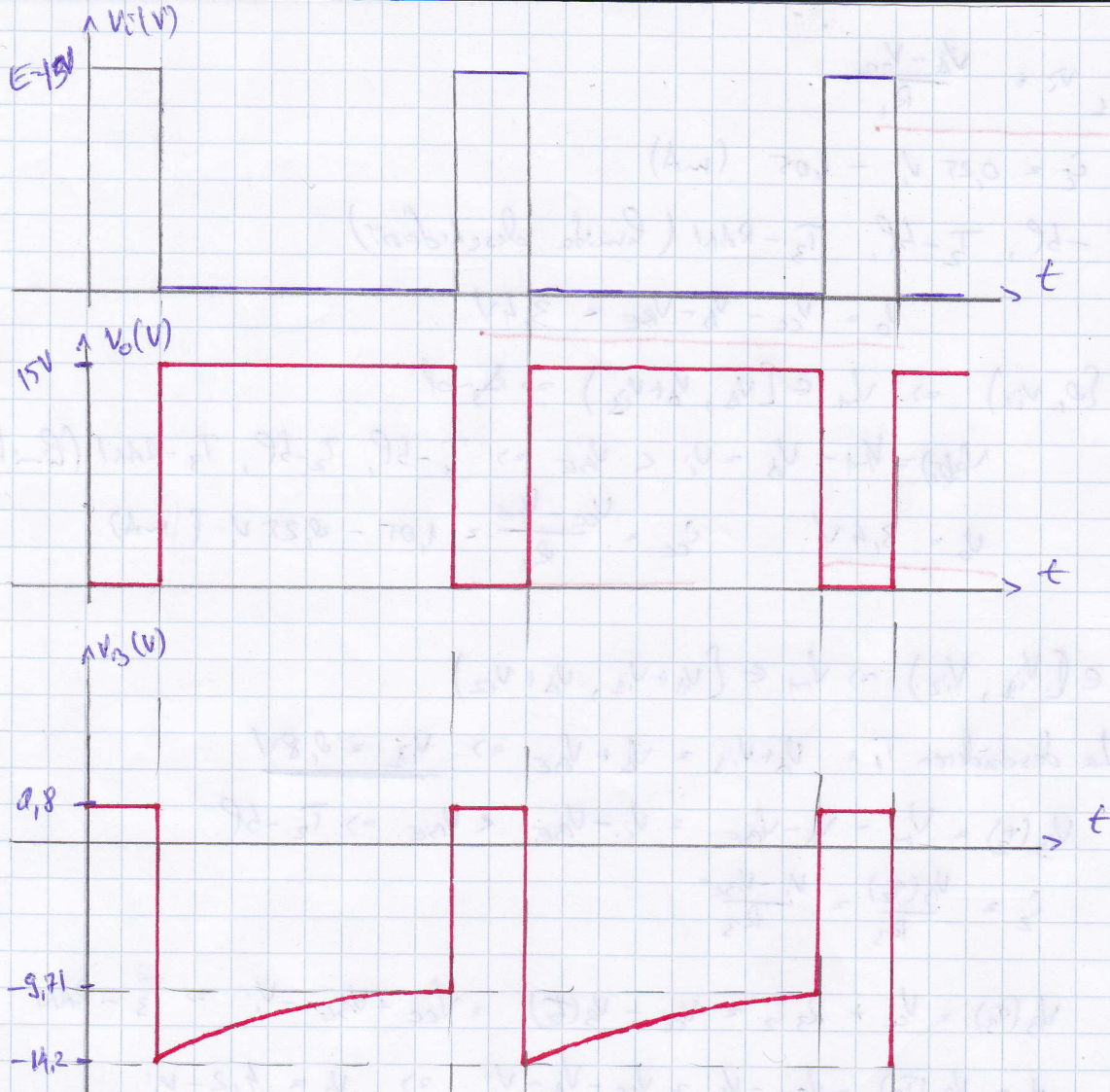


Problema 4

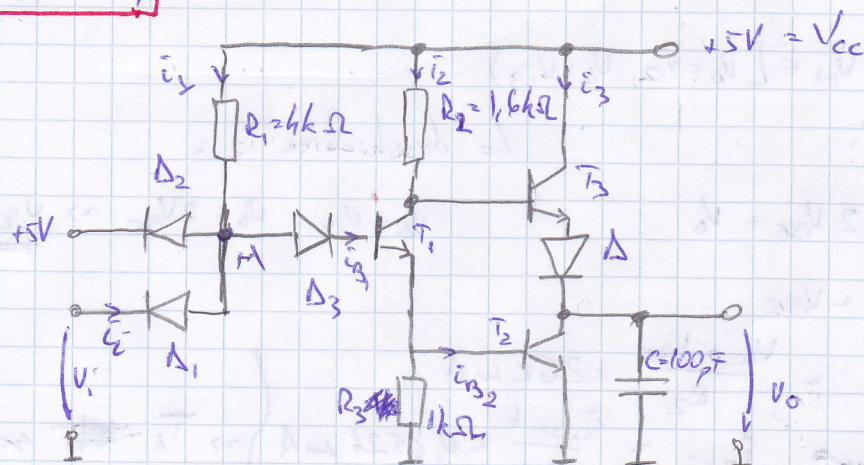

$$V_{BE} = 0.8V$$

$$\beta_0 = 50$$

$$V_D = 0.8V$$

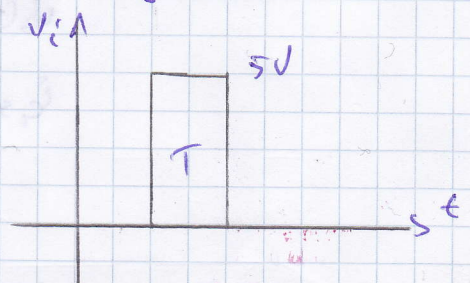

$$R_1 = 4k\Omega, R_2 = 1.6k\Omega, R_3 = 1k\Omega, C = 100pF$$

$$V_M = V_i + V_D$$

$$1) V_i < 0 \Rightarrow V_M < V_D \Rightarrow \Delta_3 - bP$$

$$\Delta_2 - bP, \Delta_1 d \Rightarrow i_i = -i_d = -\frac{V_{cc} - V_M}{R_1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{\hat{i}_c = \frac{1}{R_1} V_i + \frac{V_D - V_{CC}}{R_1}}}$$

$$\hat{i}_c = 0,25 V_i - 1,05 \text{ (mA)}$$

T_1 - bP, T_2 - bP, T_3 - RAN (limite deschilder)

$$\underline{V_D = V_{CC} - V_D - V_{BE} = 3,4V}$$

$$2) V_i \in [0, V_{i1}) \Rightarrow V_M \in [V_D, V_D + V_{i1}) \Rightarrow \Delta_3 - d$$

$$V_{BE}(T_1) = V_M - V_D = V_i < V_{BE} \Rightarrow T_1 - bP, T_2 - bP, T_3 - RAN (limite deschilder)$$

$$\underline{V_D = 3,4V} \quad \underline{\hat{i}_{CC} = \frac{V_{CC} - V_M}{R_1} = 1,05 - 0,25 V_i \text{ (mA)}}$$

$$3) V_i \in [V_{i1}, V_{i2}) \Rightarrow V_M \in [V_D + V_{i1}, V_D + V_{i2})$$

$$\text{La deschilder } T_1: V_D + V_{i1} = V_D + V_{BE} \Rightarrow \underline{V_{i1} = 0,8V}$$

$$V_B(T_2) = V_M - V_D - V_{BE} = V_i - V_{BE} < V_{BE} \Rightarrow T_2 - bP$$

$$\hat{i}_2 = \frac{V_B(T_2)}{R_3} = \frac{V_i - V_{BE}}{R_3}$$

$$V_B(T_3) = V_{CC} - R_3 \hat{i}_2 = V_{CC} - V_B(T_2) = V_{CC} + V_{BE} - V_i \Rightarrow T_3 - RAN$$

$$\underline{V_D = V_B(T_3) - V_{BE} - V_D = V_{CC} - V_D - V_i \Rightarrow V_D = 4,2 - V_i}$$

$$\underline{\hat{i}_{CC} = \hat{i}_1 + \hat{i}_2 = 1,05 - 0,25 V_i + V_i - 0,8 = 0,75 V_i + 0,25}$$

$$4) V_i \in [V_{i2}, V_{i3}) \Rightarrow V_M \in [V_D + V_{i2}, V_D + V_{i3})$$

Δ_1 se blokeaze.

La deschilder T_2 :

$$V_M = 2 V_{BE} + V_D$$

$$V_D + V_{i2} = V_D + 2 V_{BE} \Rightarrow \underline{V_{i2} = 1,6V}$$

$$V_B(T_2) = V_{BE}$$

$$\hat{i}_{c, \text{sat}} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_2} = 2,62 \text{ mA}$$

$$\hat{i}_{B, \text{sat}} = \frac{\hat{i}_{c, \text{sat}}}{\beta_0} = 0,0524 \text{ mA} \Rightarrow T_1 - \text{se saturaz}$$

$$\hat{i}_{B_1} = \frac{V_{CC} - V_D + 2 V_{BE}}{R_1} = 0,85 \text{ mA}$$

$\Rightarrow T_3 - \text{se saturaz}$



$$V_{CE_1} = V_{BE} \Rightarrow T_2 - \text{blokat}, V_3 \text{ bP, } \Rightarrow$$

$$\underline{\Rightarrow V_D = 0V}$$


$$\underline{\hat{i}_{CC} = \hat{i}_{B_1} + \hat{i}_{c, \text{sat}} = 3,22 \text{ mA}}$$

$$\Delta_1 \text{ e bP} \Rightarrow V_3 \rightarrow \infty$$

Pentru regimul tranzitoriu vom avea încărcarea și descărcarea capacității din sursa circuitului.

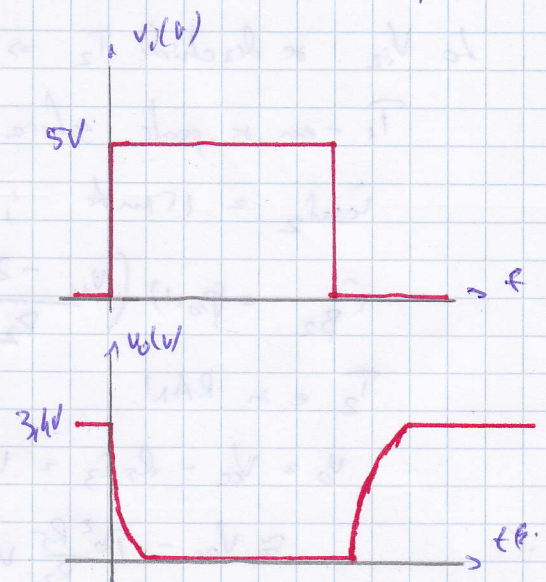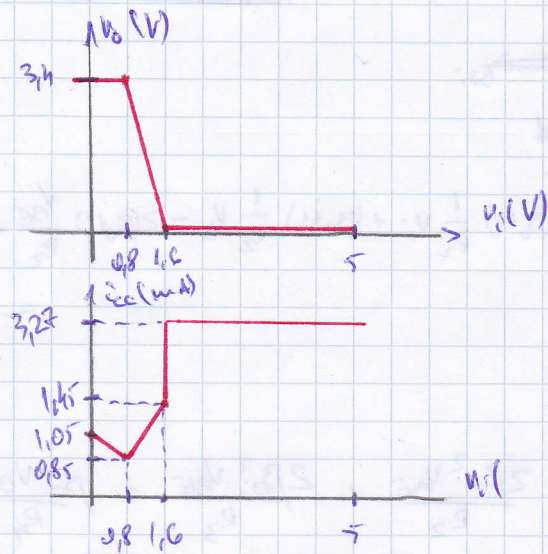

Problema 5

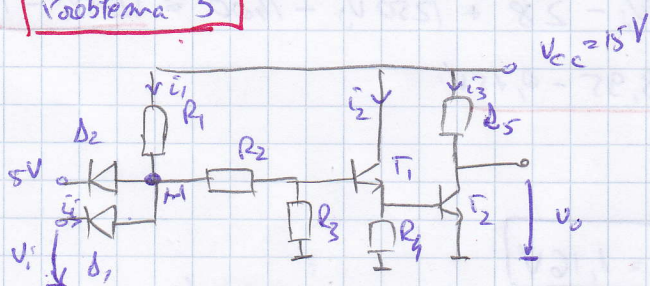

$V_{BE} = 0.8V$, $\beta_0 = 100$, $V_A = 0.8V$
 $R_1 = 4k\Omega$, $R_2 = 2k\Omega$, $R_3 = 10k\Omega$, $R_4 = 1k\Omega$
 $R_5 = 1k\Omega$

1) $v_i < 0$, $V_m = v_i + V_{A1}$

$V_{B1} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} V_m < V_{BE} \Rightarrow T_1 \text{ btl} \Rightarrow T_2 \text{ btl} \Rightarrow v_o = V_{CC} = 15V$
 $i_2 = 0$, $i_3 = 0$

$$i_1 = \frac{V_{CC} - V_m}{R_1} = \frac{V_{CC} - V_{A1}}{R_1} - \frac{v_i}{R_1} \Rightarrow i_{CC} = 3.55 - 0.25v_i$$

$$i_i = i_1 - \frac{V_{A1}}{R_2 + R_3} = \frac{V_{CC} - V_{A1}}{R_1} - \frac{1}{R_1} v_i - \frac{1}{R_2 + R_3} V_{A1} \Rightarrow i_i = 3.48 - 0.33v_i$$

2) $v_i \in [0, V_{A1}]$

$$V_{B1} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} (v_i + V_{A1}) < V_{BE} \Rightarrow T_1 \text{ btl}, T_2 \text{ btl} \Rightarrow \text{rezultatele de mai sus.}$$

3) $v_i \in [V_{A1}, V_{A2}]$

La v_{A1} se deschide $T_1 \Rightarrow V_{BE} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} (V_{A1} + V_{A1}) \Rightarrow \boxed{V_{A1} = 0.16V}$

$$V_{B2} = V_{B1} - V_{BE} \leq V_{BE} \Rightarrow T_2 \text{ btl} \Rightarrow v_o = 15V$$

$$i_2 = \frac{V_{B2}}{R_4} = \frac{R_3}{R_4(R_2 + R_3)} v_i + \frac{R_3}{R_4(R_2 + R_3)} V_{A1} - \frac{1}{R_4} V_{BE}$$

$$i_{CC} = i_1 + i_2 = \frac{V_{CC} - V_{A1}}{R_1} - \frac{1}{R_1} v_i + \frac{R_3}{R_4(R_2 + R_3)} v_i + \frac{R_3}{R_4(R_2 + R_3)} V_{A1} - \frac{1}{R_4} V_{BE}$$

$$i_{CC} \approx 0.58V_i + 4.01$$

$$i_i = i_1 - \frac{1}{R_2} [v_i + V_{A1} - V_{BE} - \frac{R_3}{R_2 + R_3} (v_i + V_{A1}) + V_{BE}] = i_1 - \frac{1}{R_2 + R_3} (v_i + V_{A1})$$

$$i_i \approx 3.48 - 0.33V_i$$

4) $V_i \in [V_{i2}, V_{i3})$

La V_{i2} se deschide $T_2 \Rightarrow V_{BE} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} (V_{i2} + V_{A1}) - V_{BE} \Rightarrow \boxed{V_{i2} = 1,12V}$

T_1 - nu se poate satura (~~$i_{B1} = 15mA$~~ , i_{B1})

$i_{sat2} = 15mA$; $i_{B2} = 0,3mA$

$i_{B2} = (\beta_0 + 1) \left(\frac{V_{A1} - 2V_{BE}}{R_2} + \frac{2V_{BE}}{R_3} \right) \approx \frac{V_{BE}}{R_4} (\beta_0 + 1) \frac{1}{R_2} V_i + (\beta_0 + 1) \frac{1}{R_2} V_A - 2(\beta_0 + 1) \frac{V_{BE}}{R_2} - \frac{2(\beta_0 + 1)V_{BE}}{R_3}$

T_2 e in RAN.

$V_0 = V_{CC} - R_5 i_3 = V_{CC} - \beta_0 R_5 i_{B2} =$

$\approx V_{CC} - \beta_0^2 \frac{R_5}{R_2} V_i - \frac{2\beta_0^2 R_5 V_{BE}}{R_2} + \frac{2\beta_0^2 V_{BE}}{R_2} + \frac{2\beta_0^2 V_{BE}}{R_3} + \beta_0 \frac{V_{BE}}{R_4}$

$V_0 \approx 1455 - 1250 V_i$ (panda mare $\Rightarrow T_2$ se saturează repede)

$i_{CC} = i_1 + i_2 + i_3 = 3,55 - 0,25V_i + 25V_i - 28 + 1250V_i - 1400 \approx \underline{1275V_i - 1425}$

$i_i = i_1 - \frac{1}{R_2} (V_i + V_A - 2V_{BE}) \Rightarrow \underline{i_i \approx 3,95 - 0,75V_i}$

5) $V_i \in [V_{i3}, V_{i4})$

La V_{i3} $T_2 \rightarrow SAT$: $\underline{V_0 = 0V} \Rightarrow \boxed{V_{i3} = 1,16V}$

$i_3 = i_{sat2} = 15mA$

$i_2 \approx \beta_0 \left(\frac{V_{A1} - 2V_{BE}}{R_2} - \frac{2V_{BE}}{R_3} \right) \approx 25V_i - 28$

$\underline{i_{CC} \approx 25V_i - 9,45 (mA)}$

$i_i \approx 3,55 - 0,25V_i$

$\underline{i_i \approx 3,95 - 0,75V_i (mA)}$

6) $V_i \in [V_{i4}, V_{i5})$

La V_{i4} se blochează Δ_1 ($i_1 = 0$) $\Rightarrow \boxed{V_{i4} = 5,26V}$ Δ_1 bP, Δ_2 bP

$T_2 - SAT \Rightarrow \underline{V_0 = 0V}$

$i_3 = i_{sat2} = 15mA$

$i_2 \approx \beta_0 \left(\frac{V_{CC} - 2V_{BE}}{R_1 + R_2} - \frac{2V_{BE}}{R_3} \right) \approx 10,35mA$

$i_1 = \frac{V_{CC} - 2V_{BE}}{R_1 + R_2} \approx 2,23mA$

$\underline{i_{CC} \approx 120,73mA}$

$\underline{i_i = 0}$

Pentru $V_{A1} = V_{CC} - R_1 i_1 > 5 + V_A \Rightarrow \Delta_2$ se deschide instant

$i_1 = \frac{V_{CC} - 5V}{R_1} \approx 2,3mA$; $i_2 = \beta_0 \left(\frac{5,18 - 2V_{BE}}{R_1 + R_2} + \frac{2V_{BE}}{R_3} \right) \approx 27mA$

$i_{CC} = i_1 + i_2 + i_3 \Rightarrow i_{CC} \approx 44,3mA$ (o scădere bruscă)

Deoarece, din acest moment, creșterea lui V_i nu influențează

circuitul : $V_{i5} \rightarrow \infty$

