
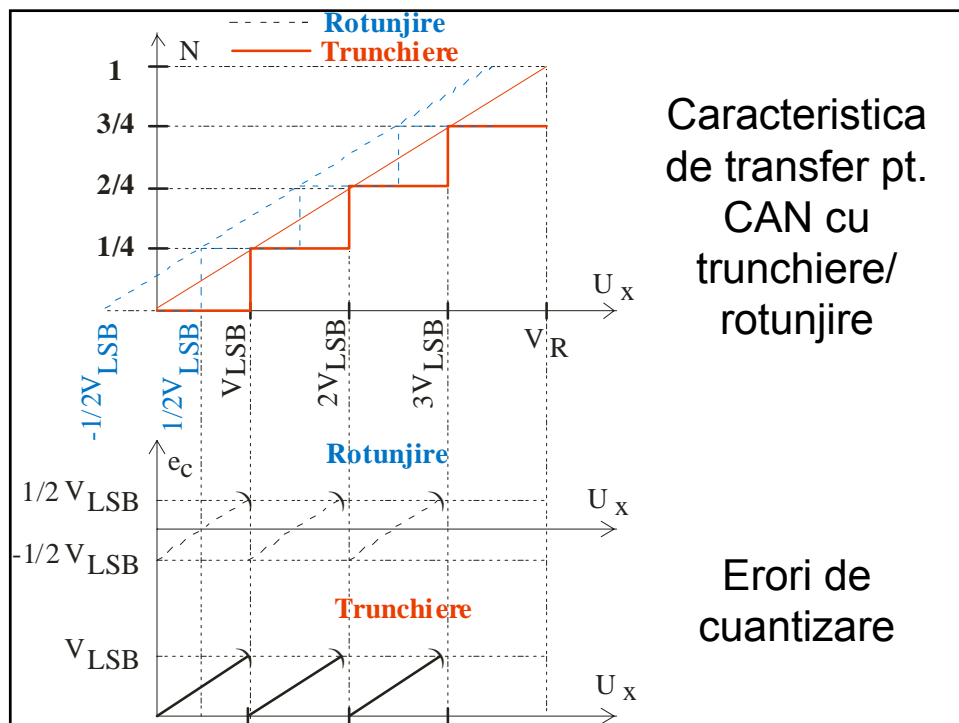


Convertoare Analog-Numerice

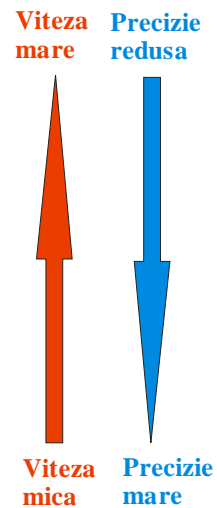


Clasificare CAN


- Neintegratoare
 - Fără reacție
 - Paralel (Flash)
 - Paralel-serie
 - Serie
 - Cu reacție
 - Cu AS
 - Cu rampă în trepte
 - Cu urmărire
- Integratoare
 - Convertoare tensiune-frecvență
 - Cu 1 o pantă
 - Cu 2 sau mai multe pante




CAN Flash (Paralel)

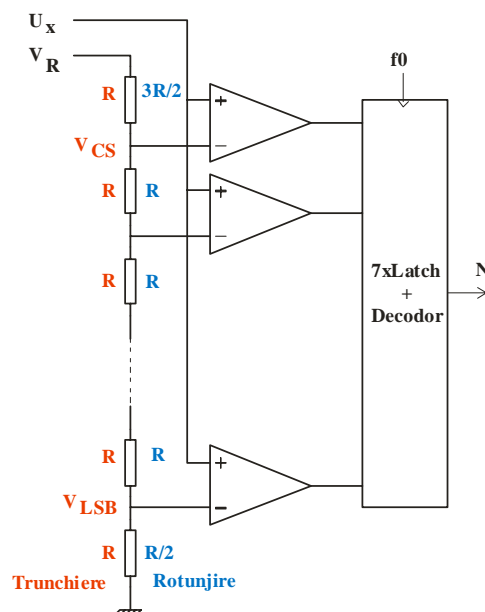


CAN Flash Pipeline

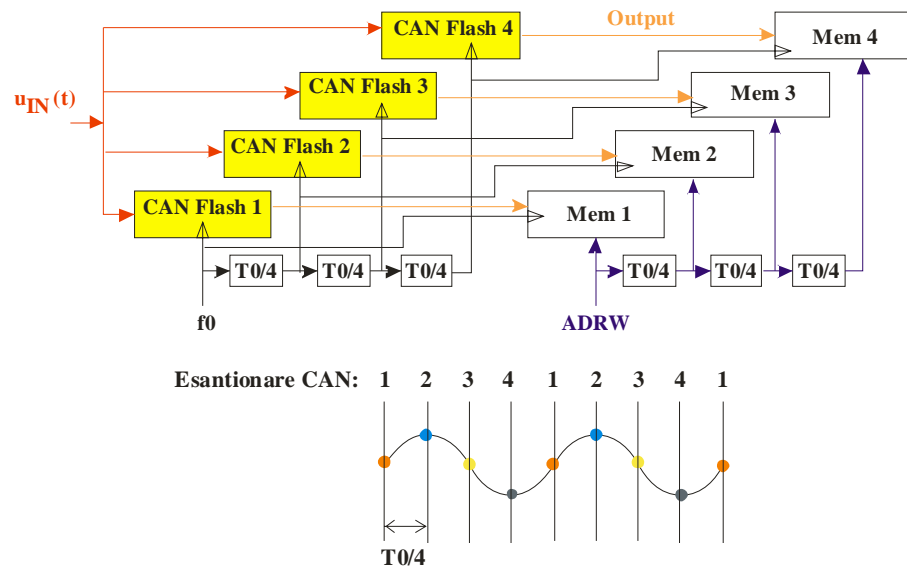


CAN paralel-serie


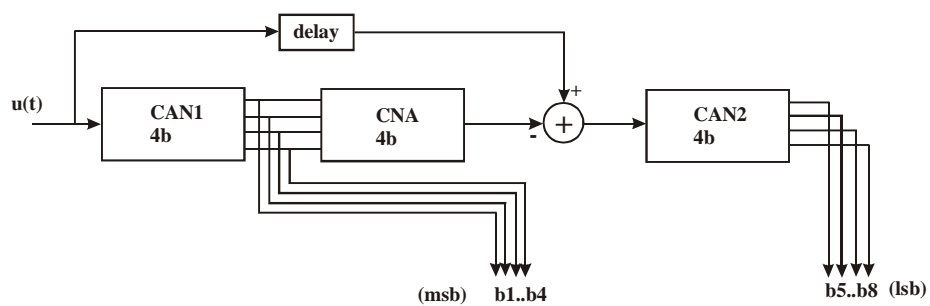


CAN AS

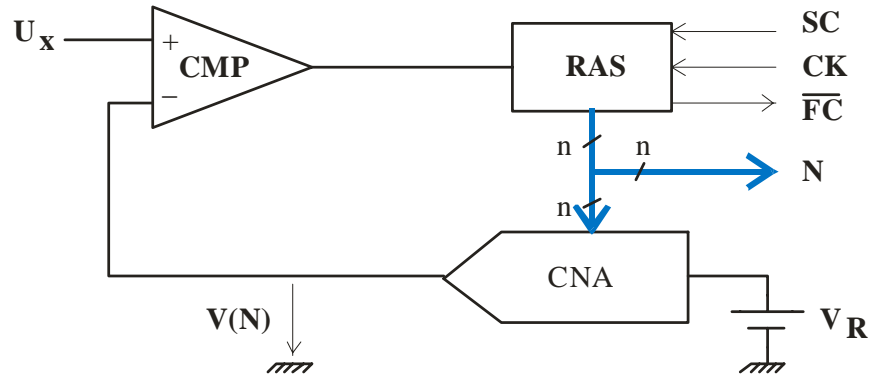


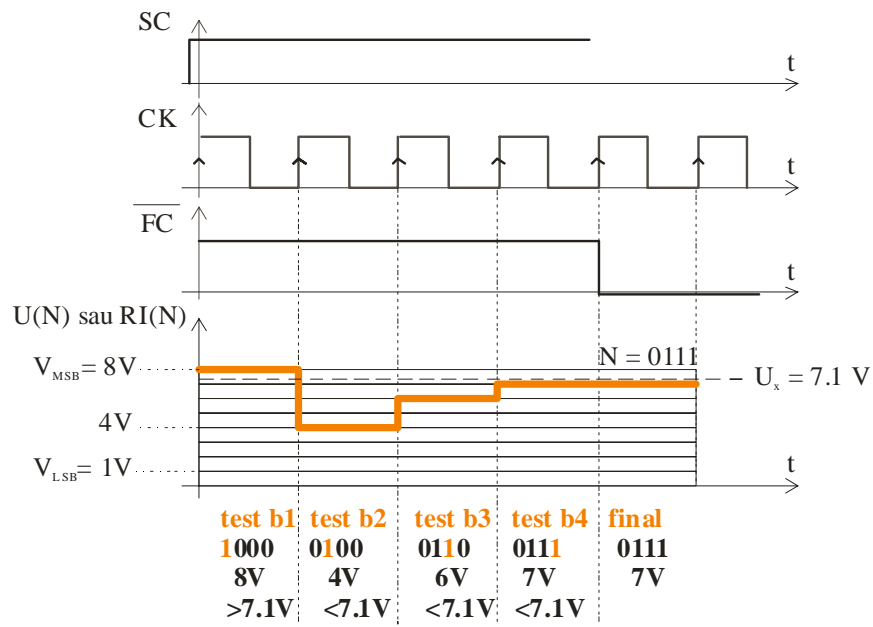F.U. CAN AS $U_x = 7.1V$ $U_R = 16V$ $n = 4b$




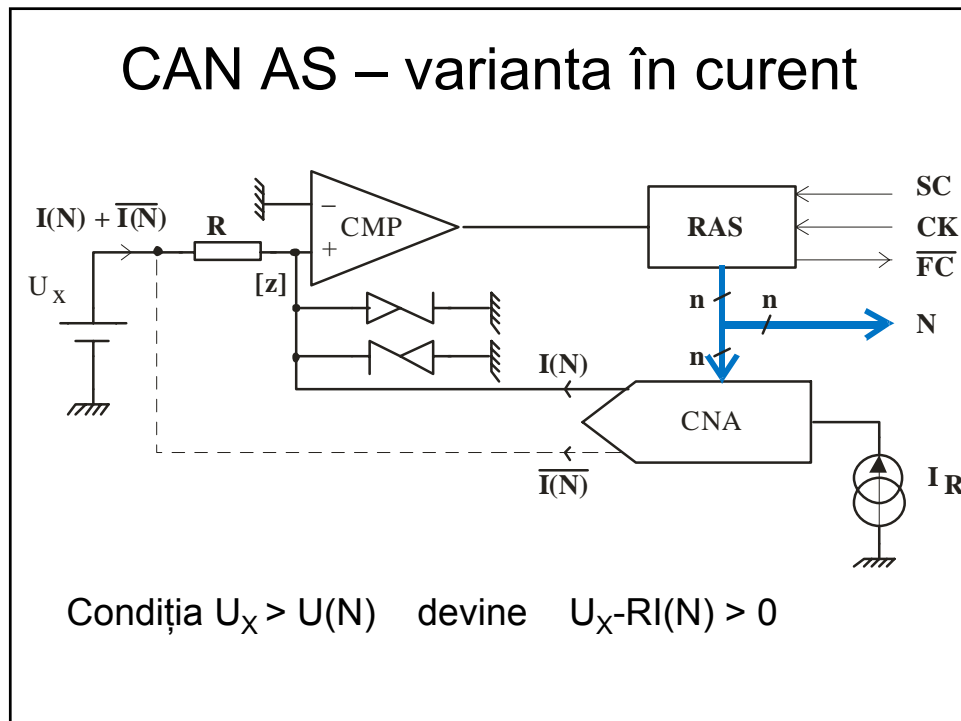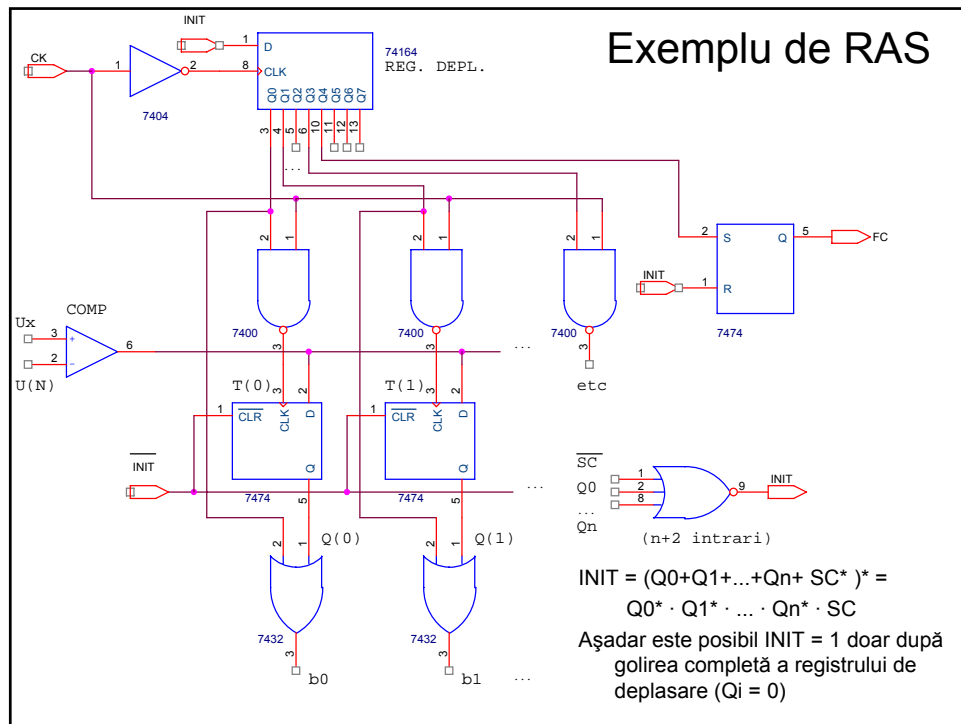

CAN cu rampă în trepte

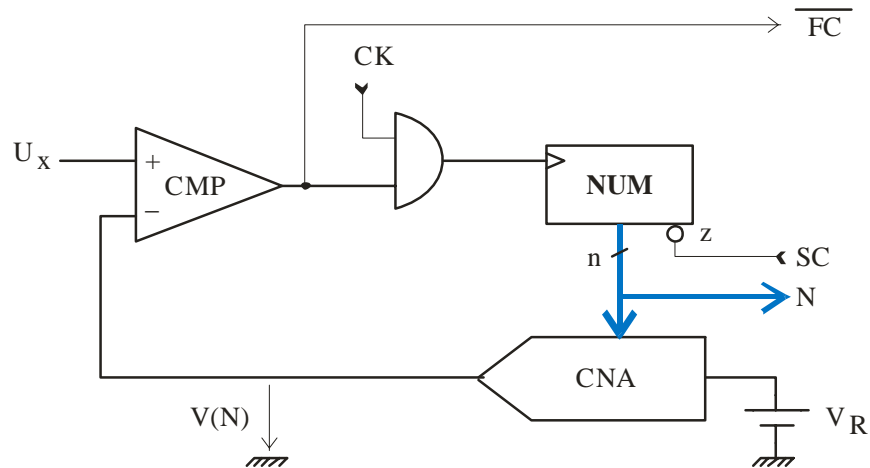


CAN cu rampă în trepte

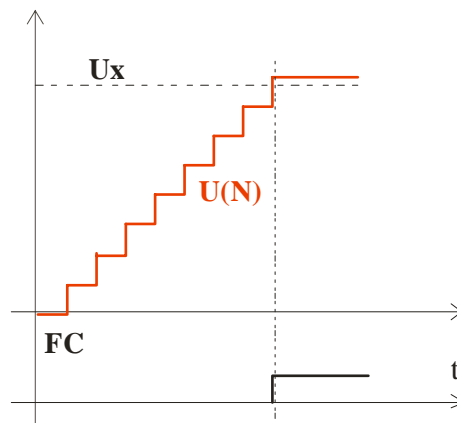


$$T_{\text{CONV}} = (2^n - 1) T_{\text{CK}} U_x / U_R$$


CAN cu urmărire

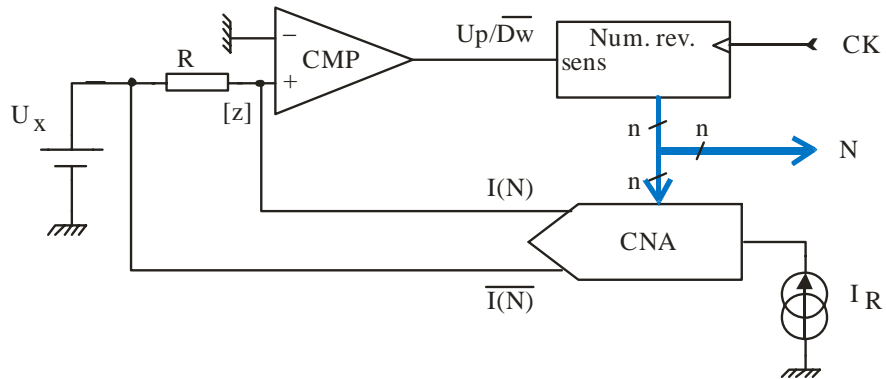

F.U. CAN cu urmărire

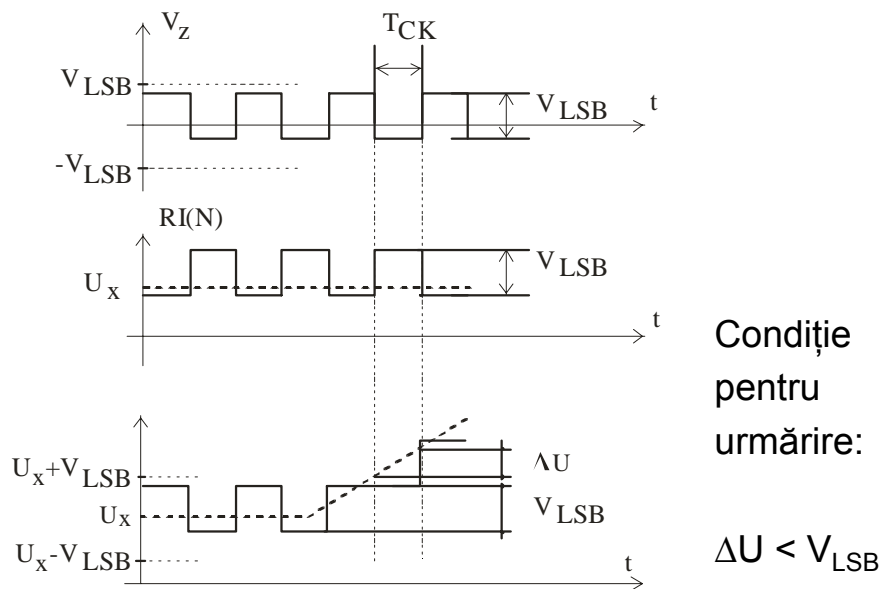


F.U. CAN cu urmărire

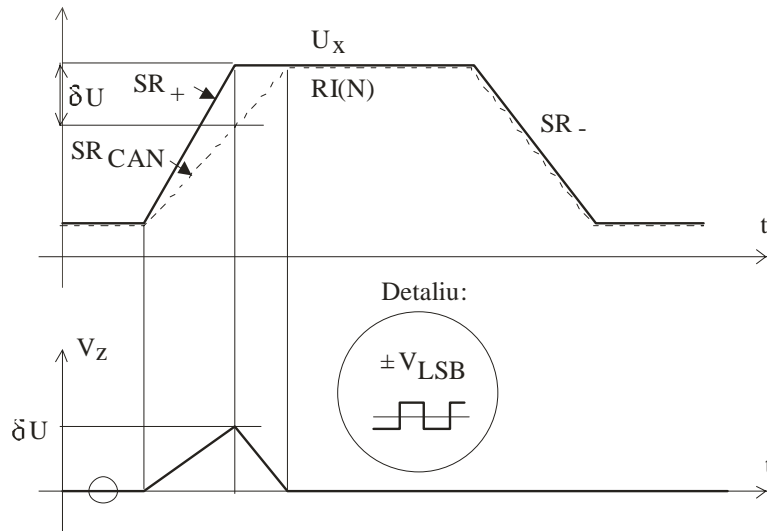


Semnal: SR_+ , SR_- CAN: SR_{CAN}


CAN simplă pantă

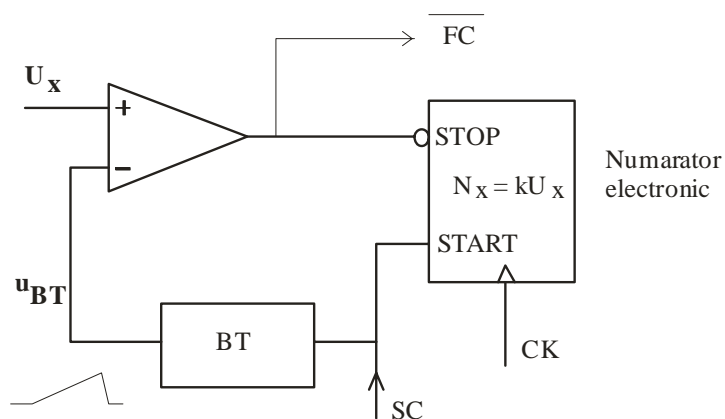


F.U. CAN simplă pantă

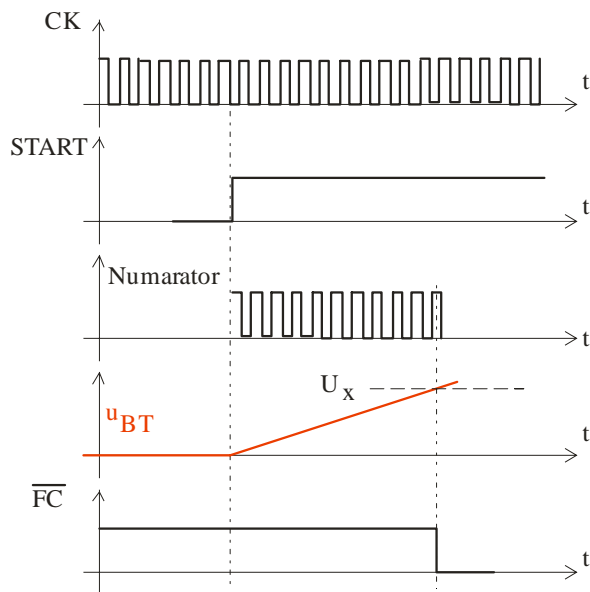


CAN dublă pantă

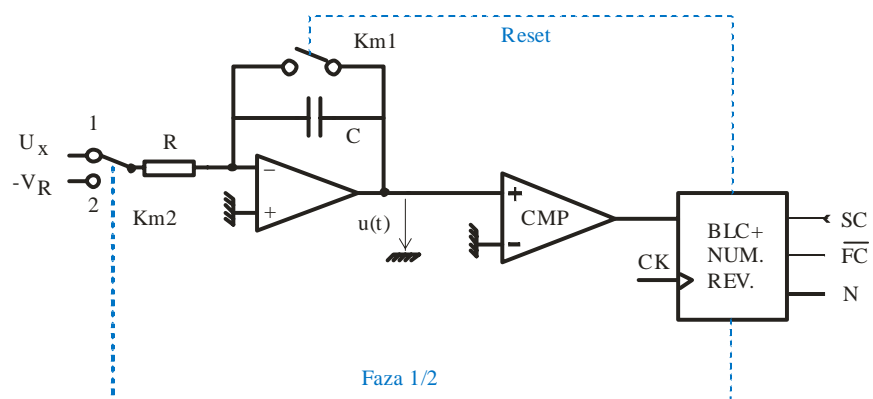

F.U. CAN DP

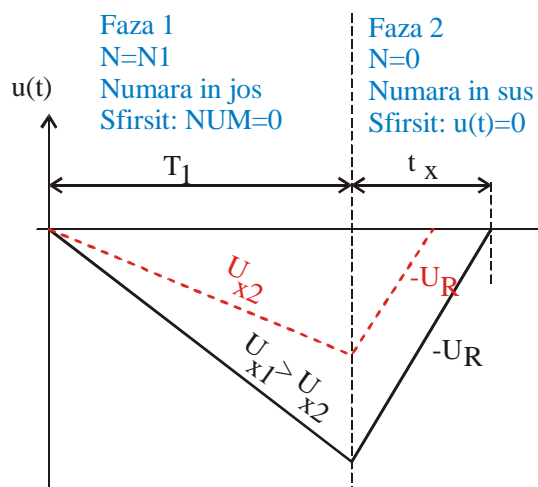


CAN DP cu DAS și CAZ

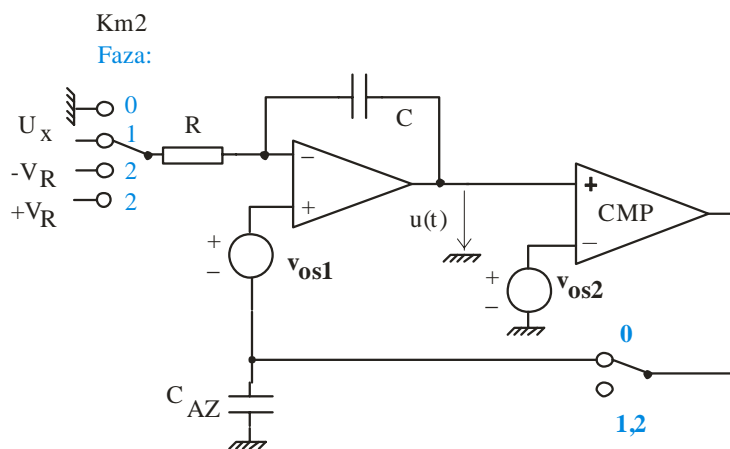


Faza 0: auto-zero

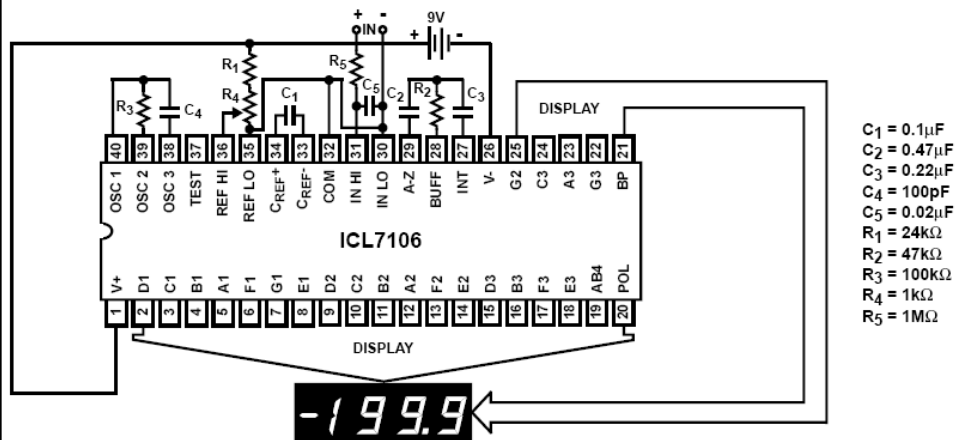Aplicație CAN DP: voltmetru cu 3 ½ digiți și afișaj LCD cu ICL7106





Sursa: Intersil


Principiu de funcționare ICL7106

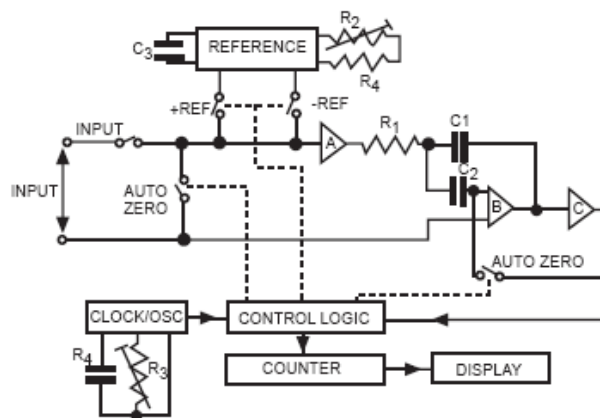


Comutator	Faza 1	Faza 2	Faza AZ
INPUT	închis	deschis	deschis
+REF	deschis	dep. de semn Vin	deschis
-REF	deschis	dep. de semn Vin	deschis
AUTO-ZERO	deschis	deschis	închis

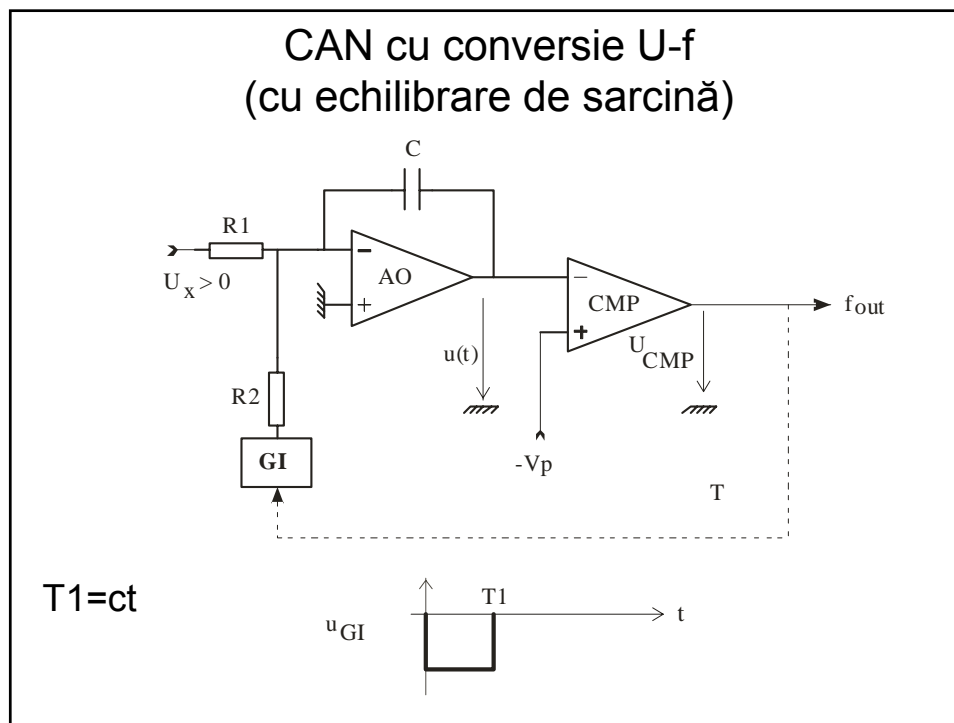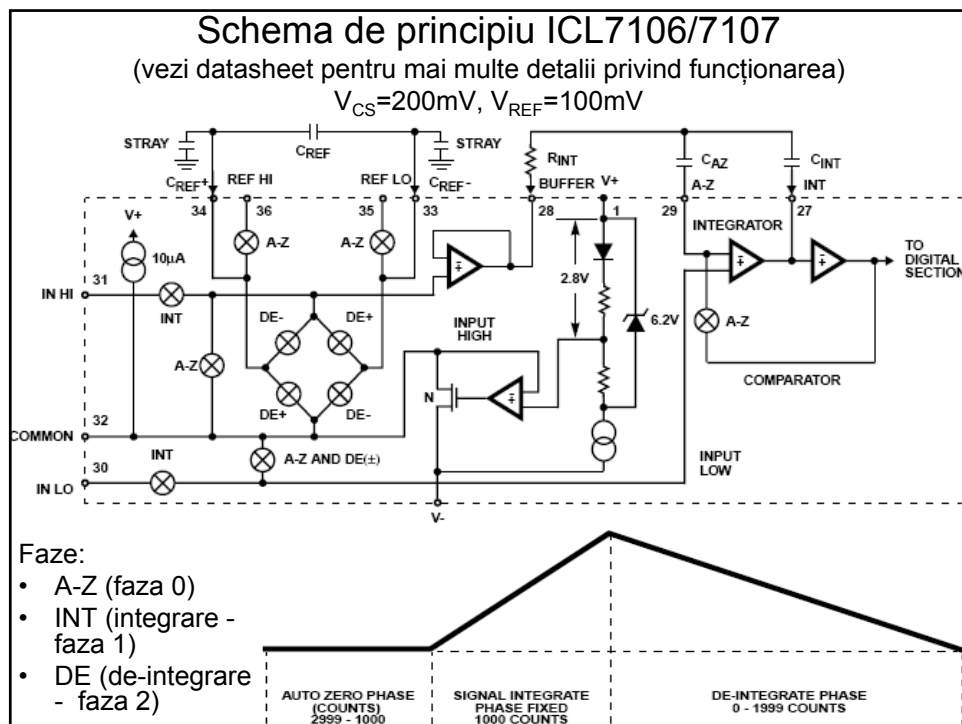

F.U. CAN U-f

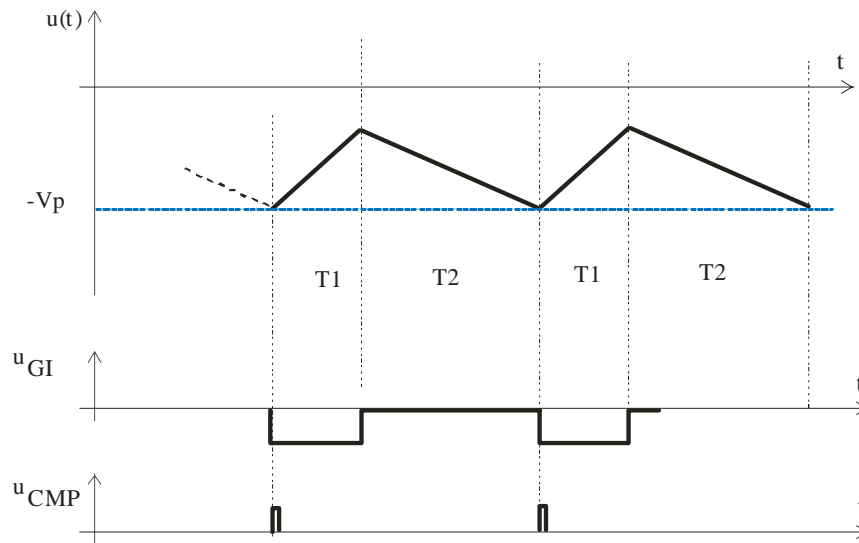


Convertor U-f LM331: schema simplificată

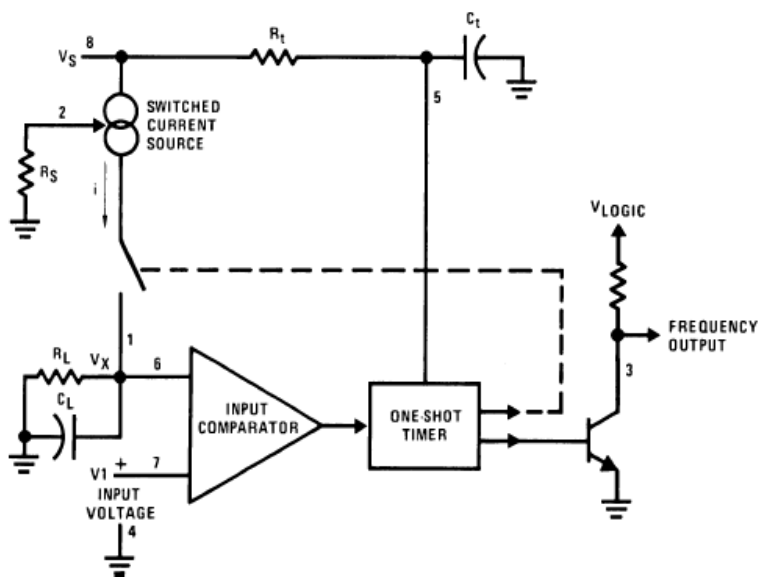


Sursa: National Semiconductor

LM331 – schema de principiu

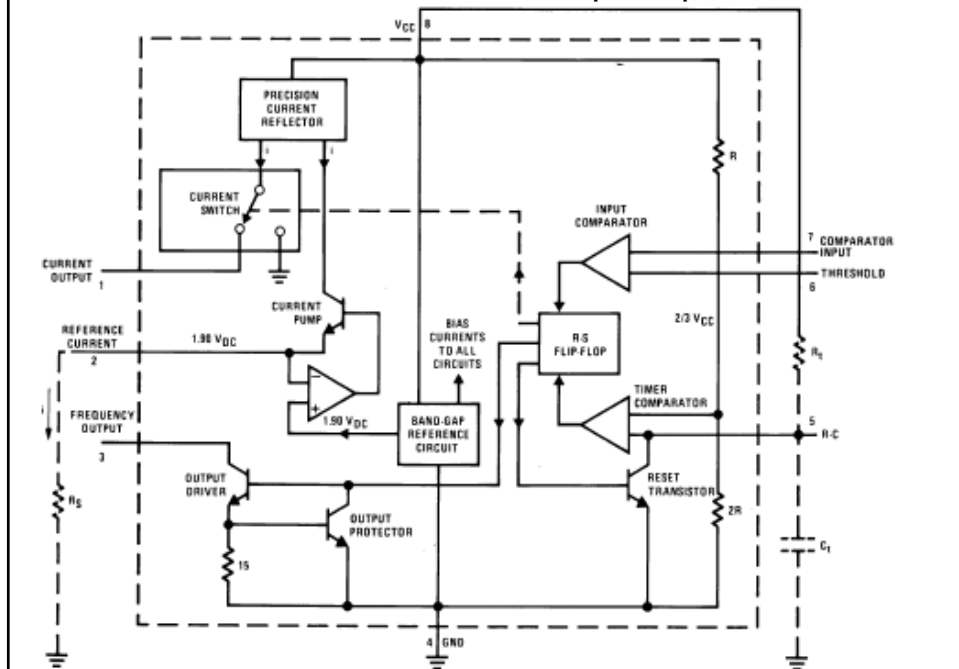


Aplicație: convertor U-F cu LM331

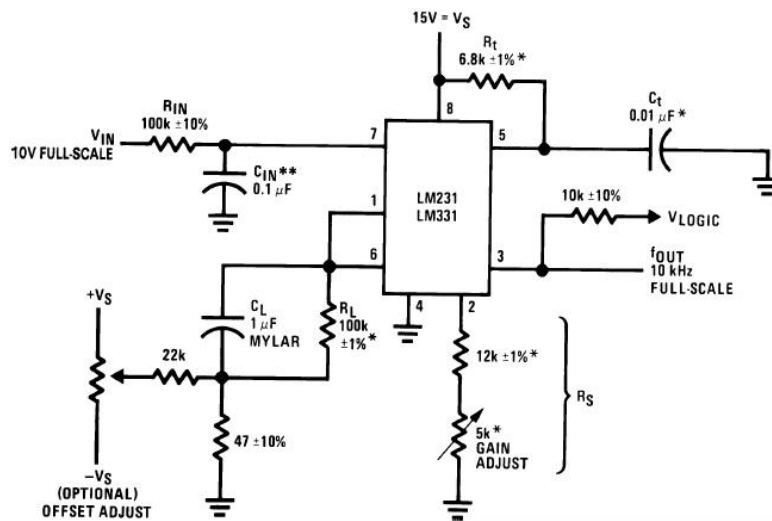

$$V_{in} \in (0, 10V) \Rightarrow f_{OUT} \in (0, 10KHz)$$

$$f_{OUT} = \frac{V_{IN}}{2.09 V} \cdot \frac{R_S}{R_L} \cdot \frac{1}{R_T C_T}$$

Aplicație LM331: Convertor f-U

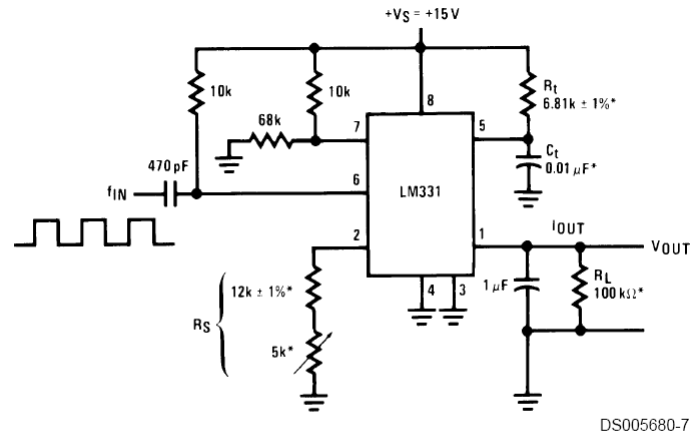

$$V_{OUT} = f_{IN} \times 2.09V \times \frac{R_L}{R_S} \times (R_T C_T)$$

Sursa: National Semiconductor

Lanț U-f, f-U pentru telemăsură

