

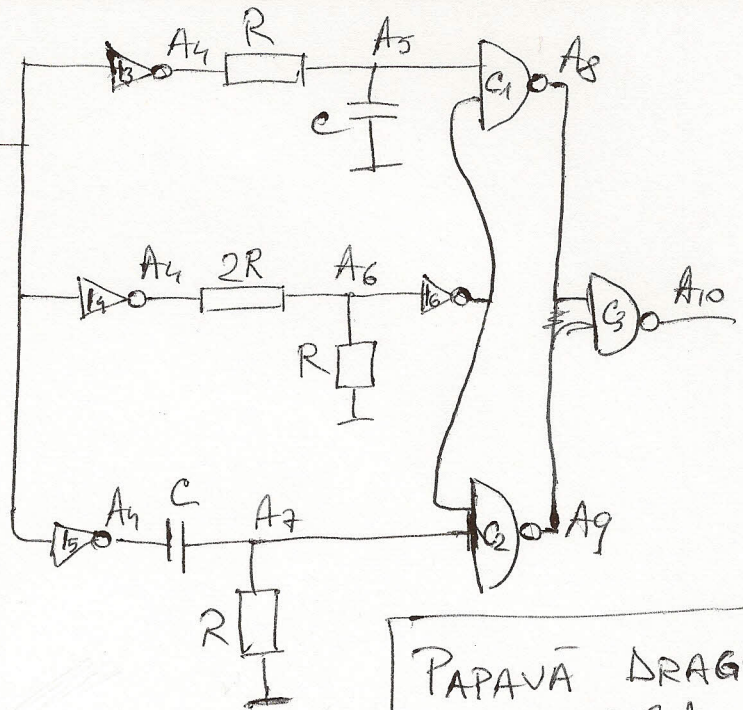
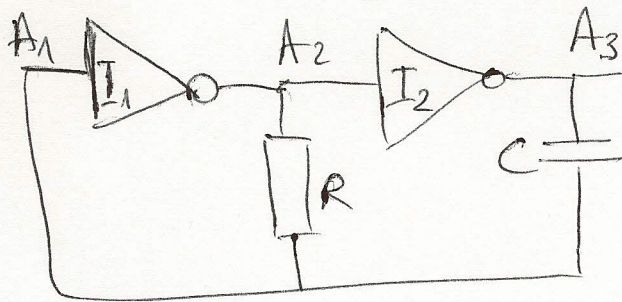


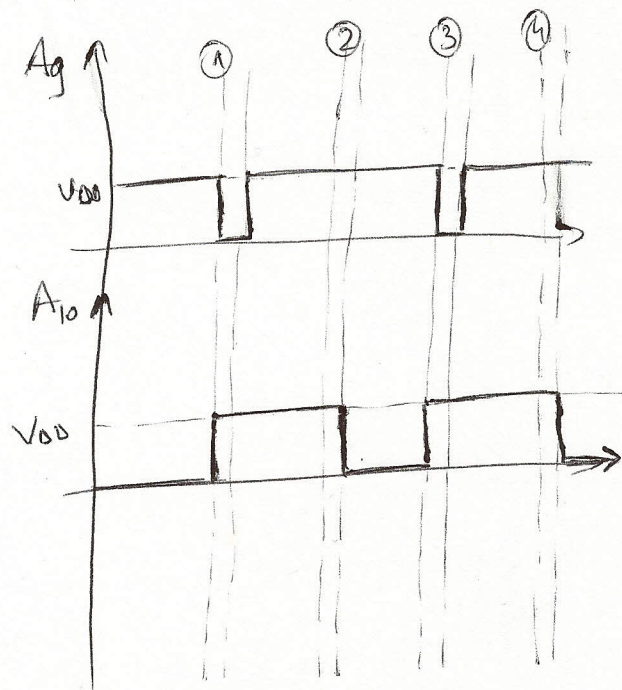

PAPAVĂ DRAGOS
323 CA

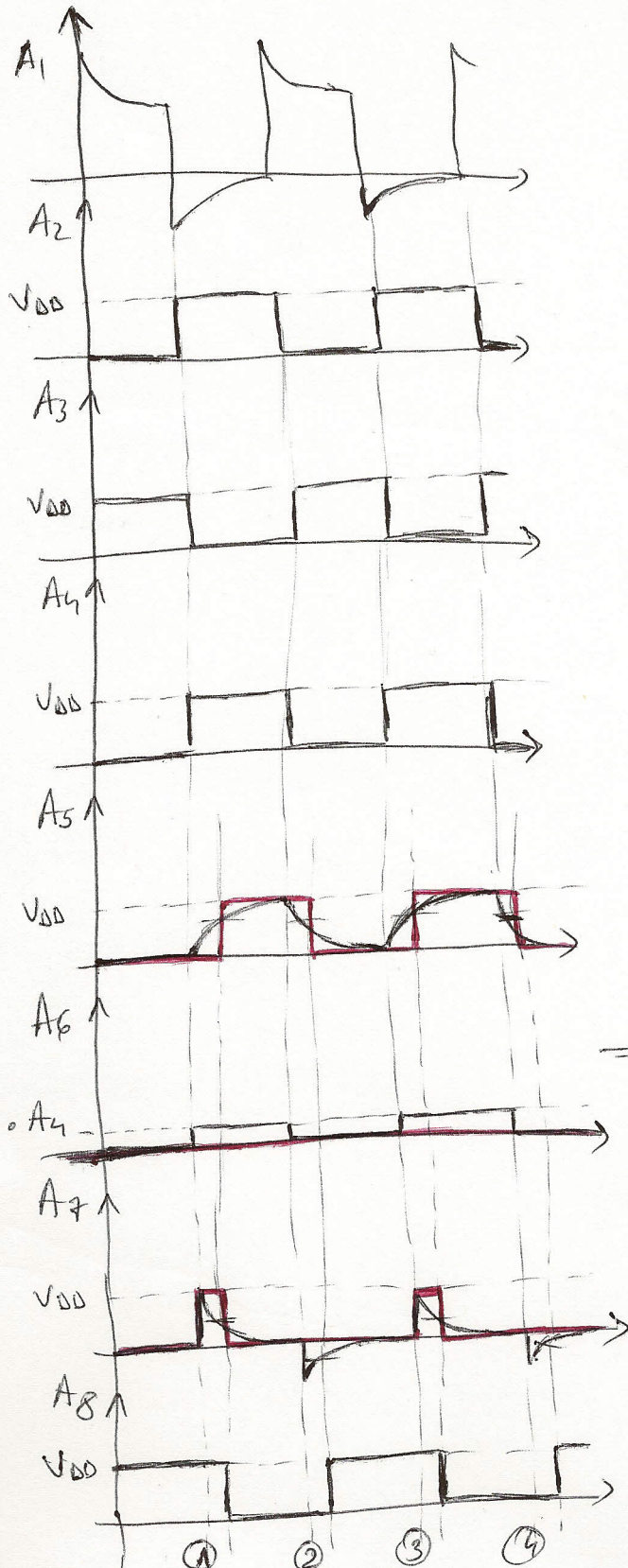

⇒ în C_1 și C_2 va intra V_{DD} (după I_6)
cu roșu este reprezentată logica