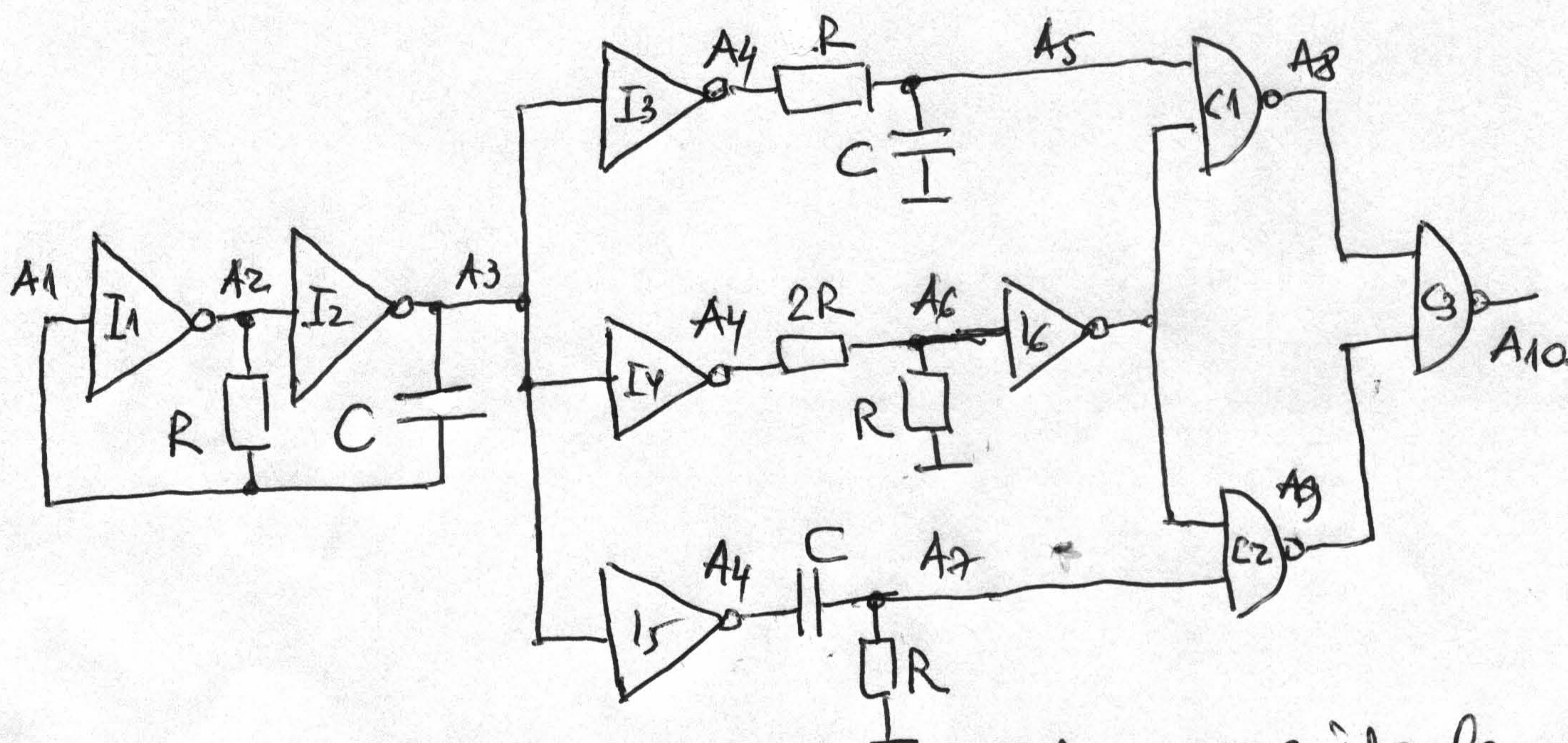




Circuitele integrate folosite sunt CMOS ideale
alimentate la V_{DD}

Se cere să se deseneze și să se calculeze
formele de undă în punctele $A1 \div A10$.

TERMEN DE PREDARE → LA EXAMEN